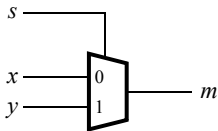


a) Circuit

s	m
0	x
1	y

b) Truth table



c) Symbol